

CPU学习笔记

HIT LAB

Lab1: 基本组合逻辑设计

1.1. 加法器

请自行阅读，理解计算机中加法器的原理。实验要求设计有2个32位数输入和1个进位输入，产生1个32位的加法和结果和1个向高位的进位的加法器。

adder.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps      #定义时钟周期
2 module adder(              #模块化adder
3     input  [31:0] ain,      #设置32bit输入ain, []内限制宽度, 高位在前
4     input  [31:0] bin,
5     input          cin,     #设置上一级进位cin
6     input          clk,     #设置clk是为了在测试中设置
7     output [31:0] sout,
8     output          co
9 );
10 assign {co, sout} = ain + bin + cin;  #注意, 这里的写法{进位, 求和}可以直接得到加法
    结果
11 endmodule
```

adder_tb.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module adder_tb;
4     reg [31:0] ain, bin;    #输入input在测试tb文件中用reg定义, 因为输入寄存需要
    数值
5     reg cin, clk;
6
7     wire [31:0] sout;      #输出output在测试tb文件中用wire定义, 因为需要查看输
    出信号
8     wire co;
9
10    initial begin           #初始化输入参数
```

```

11     ain = 31'b0;
12     bin = 31'b0;
13     cin = 0;
14     clk = 0;
15 end
16
17 always #10 clk = ~clk;           #每隔10ns将clk翻转，生成时钟信号
18
19 always@(posedge clk) begin      #总是在clk信号上升沿触发，可以理解为if的条件
20     ain = $random;              #直接用$random表示为随机数，长度为所定义的长度
21     bin = $random;
22     cin = {$random} % 2;        #用$random/n表示[-(n-1),(n-1)]，{$random}/n表示
    [0,n-1]
23 end
24
25 adder u_adder(                  #例化信号线
26     .ain    (ain    ),
27     .bin    (bin    ),
28     .cin    (cin    ),
29     .clk    (clk    ),
30     .sout   (sout   ),
31     .co     (co     )
32 );
33
34 endmodule

```

1.2. ALU

基于前面完成的加法器设计，设计一个简单的算术逻辑单元，能够执行以下16种算术逻辑运算操作。实验要求ALU支持如下16种运算操作。

序号	运算操作	序号	运算操作
1	F=A 加 B	9	F=/A
2	F=A 加 B 加 Cin	10	F=/B
3	F=A 减 B	11	F=A+B
4	F=A 减 B 减 Cin	12	F=AB
5	F=A向左移位	13	F=A⊙B
6	F=A向右移位	14	F=A⊕B
7	F=A	15	F=/(AB)
8	F=B	16	F=0

```

1  `define HALF_ADD 4'b0000          #宏定义ALU中操作数的操作码
2  `define FULL_ADD 4'b0001
3  `define SUB 4'b0010
4  `define SUB_CIN 4'b0011
5  `define SLL 4'b0100
6  `define RLL 4'b0101
7  `define A 4'b0110
8  `define B 4'b0111
9  `define NA 4'b1000
10 `define NB 4'b1001
11 `define OR 4'b1010
12 `define AND 4'b1011
13 `define XNOR 4'b1100
14 `define XOR 4'b1101
15 `define NAND 4'b1110
16 `define ZERO 4'b1111
17
18 `timescale 1ns / 1ps
19
20 module alu(
21     input    [31: 0]    A, B,          #定义输入A,B,Cin ALU控制信号alu_sel
22     input                                Cin, clk,
23     input    [3: 0]      alu_sel,
24
25     output   [31: 0]     F,
26     output                                Cout
27 );
28     reg [31: 0]    result;              #定义中间寄存器reg保存计算结果
29
30     assign F = result;
31     assign Cout = (A & B) | (A & Cin) | (B & Cin);    #全加算法中进位信号（有待优化）
32
33     always@ (*) begin
34         case(alu_sel)                  #用case选择ALU控制信号，选择不同的计算方法
35             `HALF_ADD:    result <= A + B;          #注意宏定义后要在前面加 `
36             `FULL_ADD:    result <= A + B + Cin;     #不用宏定义可以直接 4'b0001
37             `SUB:         result <= A - B;          #如果想在case中某一句赋值多个变
量，可以用
38             `SUB_CIN:     result <= A - B - Cin;    #begin {添加内容} end 实现
39
40             `SLL:         result <= A << 1;
41             `RLL:         result <= A >> 1;
42             `A:           result <= A;
43             `B:           result <= B;

```

```

44
45         `NA:      result <= ~A;
46         `NB:      result <= ~B;
47         `OR:      result <= A | B;
48         `AND:     result <= A & B;
49
50         `XNOR:    result <= ~(A ^ B);
51         `XOR:     result <= A ^ B;
52         `NAND:    result <= ~(A & B);
53         `ZERO:    result <= 32'h00000000;
54
55         default:  result <= A + B;
56     endcase
57 end
58
59 endmodule

```

alu_tb.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module alu_tb;
4
5      reg [31: 0] A, B;
6      reg Cin, clk;
7      reg [3: 0] alu_sel;
8
9      wire [31: 0] F;
10     wire Cout;
11
12     alu u_alu(
13         .A      (A      ),
14         .B      (B      ),
15         .Cin     (Cin    ),
16         .clk     (clk    ),
17         .alu_sel (alu_sel),
18         .F       (F      ),
19         .Cout    (Cout   )
20     );
21
22     initial begin
23         A = 32'h00000000;
24         B = 32'h00000000;
25         alu_sel = 4'h0;
26         clk = 0;


```

```

27     end
28
29     always #10 clk = ~clk;
30
31     always@ (posedge clk) begin
32         A = $random;
33         B = $random;
34         Cin = $random;
35         alu_sel = $random;
36     end
37
38 endmodule

```

仿真结果

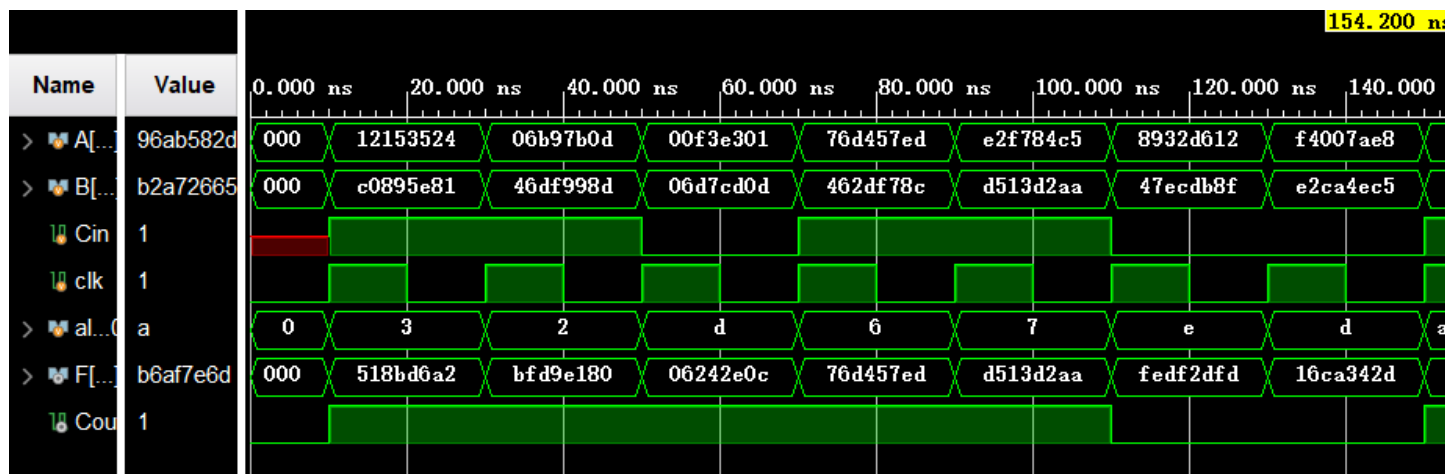

Lab2：内存与寄存器堆

2.1. 寄存器堆

学习 MIPS 计算机中寄存器堆的设计原理。实验要求设计寄存器堆，包含1个写端口和2个读端口。

寄存器堆的信号说明如下。

名称	宽度	方向	描述
clk	1	IN	时钟信号
raddr1	5	IN	寄存器堆读地址1
rdata1	32	OUT	寄存器堆读返回数据1
raddr2	5	IN	寄存器堆读地址2
rdata2	32	OUT	寄存器堆读返回数据2
we	1	IN	寄存器堆写使能
waddr	5	IN	寄存器堆写地址
wdata	32	IN	寄存器堆写数据

regfile_tb.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module regfile(
4     input          clk, we,                #we-write enable 写寄存器需要使能
      信号, 读不需要
5     input [4: 0]    raddr1, raddr2, waddr,  #5bit地址线, 索引32个寄存器
6     input [31: 0]   wdata,                #32bit数据线, 数据位宽为32位
7
8     output [31: 0]  rdata1, rdata2
9 );
10
11     reg [31: 0]  Datareg[31: 0];          #Datareg表示32个寄存器, 构成寄存器堆
12                                           #第一个[31:0]表示reg宽度为32bit
13                                           #第二个[31:0]表示索引的十进制范围, 即reg个数
      为32个
14     always@ (posedge clk) begin
15         if(we)
16             Datareg[waddr] <= wdata;    #waddr索引regfile中的一个, 写入wdata
17     end
18
19     assign rdata1 = Datareg[raddr1];      #读操作直接assign
20     assign rdata2 = Datareg[raddr2];
21
22 endmodule
```

regfile_tb.v


```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
```

```

3 module regfile_tb;
4
5     reg          clk, we;
6     reg [4: 0]   raddr1, raddr2, waddr;
7     reg [31: 0]  wdata;
8
9     wire [31: 0]  rdata1, rdata2;
10
11     regfile u_regfile(
12         .clk(clk),
13         .we(we),
14         .raddr1(raddr1),
15         .raddr2(raddr2),
16         .waddr(waddr),
17         .wdata(wdata),
18         .rdata1(rdata1),
19         .rdata2(rdata2)
20     );
21
22     always #10 clk = ~clk;
23
24     initial begin
25         clk = 0;
26         we = 0;
27         raddr1 = 0;
28         raddr2 = 0;
29         waddr = 0;
30         wdata = 0;
31         #100 we = 1;
32     end
33
34     always@ (posedge clk) begin
35         waddr = ($random)%10;
36         wdata = $random;
37         raddr1 = ($random)%10;
38         raddr2 = ($random)%10;
39     end
40
41 endmodule

```

仿真结果

 

分析：

- 1. 在Datareg中未写入数据时，读出对应地址的reg数据为*****；
- 2. 在we信号使能后，时钟clk上升沿可以按照写地址索引到的reg写数据；
- 3. 写入的数据被保存在reg后，按照对应的读地址索引可以读出之前写入的对应位置的数据。

2.2. RAM

学习 RAM 的读写时序，并定制一块 RAM IP 核，在顶层文件中实例化。实验要求实现同步 RAM，定制深度为65536，定制宽度为32。

RAM 顶层模块的接口信号说明如下。

名称	宽度	方向	描述
clk	1	IN	时钟信号
ram_wen	1	IN	同步 RAM 写使能，置位时写入
ram_addr	16	IN	同步 RAM 地址信号，表示读/写地址
ram_wdata	32	IN	同步 RAM 写数据信号，表示写入数据
ram_rdata	32	OUT	同步 RAM 读数据信号，表示读出数据

Lab3：给定指令系统的处理器设计

3.1. 实验内容

- 根据《计算机体系结构》第五章里 MIPS 指令集的基本实现，设计并实现一个符合实验指令的**非流水**处理器，包括 Verilog 语言的实现和 FPGA 芯片的编程实现，要求该处理器可以**通过所提供的自动测试环境**。

3.1.1. 处理器功能

本实验的任务是设计一个简单的RISC处理器，该处理器是在给定的指令集（与MIPS32类似）下构建的，支持12条指令。假定存储器分为数据缓冲存储器和指令缓冲存储器，且都可以在一个时钟周期内

完成一次同步存取操作，时钟信号和CPU相同。处理器的指令字长为32位，包含32个32位通用寄存器R0~R31，1个32位的指令寄存器IR和1个32位的程序计数器PC，1个256×32位指令缓冲存储器，1个256×32位的数据缓冲存储器。


3.1.2. 指令系统定义

处理器所支持的指令包括 `LW`，`SW`，`ADD`，`SUB`，`SLL`，`AND`，`OR`，`XOR`，`SLT`，`MOVZ`，`BNE`，`J`。


其中仅有 `LW` 和 `SW` 是字访存指令，所有的存储器访问都通过这两条指令完成；`ADD`、`SUB`、`SLL`、`AND`、`OR`、`XOR`、`SLT`、`MOVZ` 是运算指令，他们都在处理器内部完成；`BNE` 是分支跳转指令，根据寄存器的内容进行相对跳转；`J` 是无条件转移指令。

整体结构

参考资料[1]中生成的电路RTL图如下：

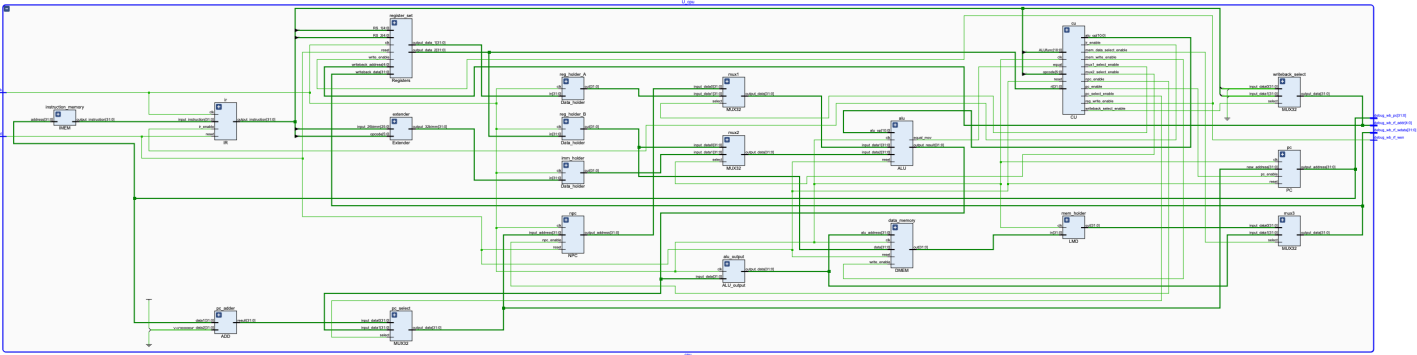

修改后，全时钟上升沿同步触发逻辑如下：

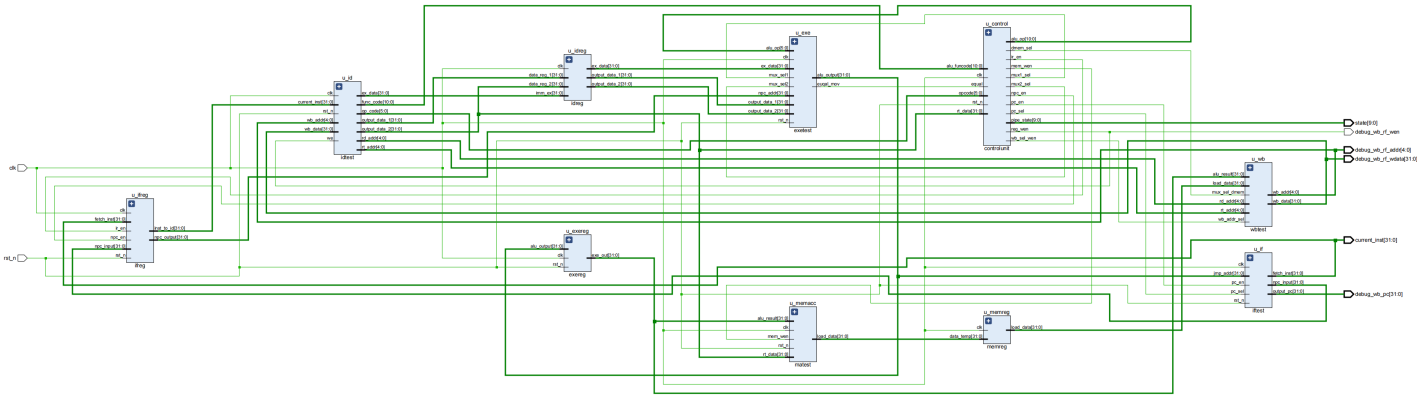

该结构将寄存器if_reg, id_reg, exe_reg, mem_reg单独抽出，相当于为整个电路增加了四拍的延迟。其中if, id, exe, ma, wb模块的具体RTL图下面列出。

下面列出全时钟上升沿触发的CPU实现代码

单周期处理器设计 CPUsyn:

cpu.vh verilog header 头文件 定义一些文件路径

```
1 //宏定义指令、数据、寄存器初始化信息的文件路径
2 `define TRACE_FILE_PATH
   "E:\\HITCPU\\CPU_Design_Lab4\\CPUsyn\\CPUsyn.data\\cpu_trace"
3 `define INST_FILE_PATH
   "E:\\HITCPU\\CPU_Design_Lab4\\CPUsyn\\CPUsyn.data\\inst_data.txt"
4 `define DATA_FILE_PATH
   "E:\\HITCPU\\CPU_Design_Lab4\\CPUsyn\\CPUsyn.data\\data_data.txt"
5 `define GPRS_FILE_PATH
   "E:\\HITCPU\\CPU_Design_Lab4\\CPUsyn\\CPUsyn.data\\reg_data.txt"
6
7 `define ADD 6'b100000          //定义运算类型指令的功能码func_code(区别于操作码opcode)
8 `define SUB 6'b100010
9 `define AND 6'b100100
10 `define OR 6'b100101
11 `define XOR 6'b100110
12 `define SLT 6'b101010
13 `define MOVZ 6'b001010
14 `define SLL 6'b000000
15 `define SW 6'b101011          //定义非运算类型指令的操作码opcode
16 `define LW 6'b100011          //(SW, LW, BNE, J指令牺牲功能码地址换取操作数)
17 `define BNE 6'b000101
18 `define J 6'b000010
```

imem.v 存储指令数据（组合逻辑实现，注意区别于数据存储的时序逻辑实现方式）

```
1 `include "cpu.vh"              //下面用到头文件中的指令数据文件
2
3 module imem(                    //enter addr fetch inst
4     input [31: 0]  addr,
5
6     output[31: 0]  output_inst
7 );
8
9     reg [31: 0] data[255: 0];    //256×32 inst mem          //能容纳256条32-bit
    的指令
10                                //这里索引data的数组大小为256
11     initial begin
12         $readmemh(`INST_FILE_PATH, data);    //从路径下的.txt文件读出存储的数据
13     end
```

```

14                                     //需注意, 该路径下.txt文件应该存有32条32-bit的指令数据
15     assign output_inst = data[addr / 4];           //addr           //用指令PC索引取出存储
    的指令信息
16
17 endmodule

```

regfile.v 寄存器堆

```

1 `include "./cpu.vh"           //下面用到头文件中的寄存器初始化数据文件
2
3 module regfile(               //寄存器文件, 与Lab3-3.3.1中不同之处在于添加了复位信号rst_n
4     input                    clk, we, rst_n,
5     input [4: 0]            rs1, rs2, wb_addr,           //在取出指令后进入id_stage, 通过指令rs,rt
    寄存器地址索引
6     input [31: 0]          wdata,           //wb_addr和wb_data分别为写回write_back的索引地址和待
    写回的数据
7
8     output [31: 0]          output_data_1, output_data_2           //源寄存器保存的数据信息
9 );
10
11     reg [31: 0] datareg[31: 0];
12
13     initial begin
14         $readmemb(`GPRS_FILE_PATH, datareg);
15     end
16
17     always@ (posedge clk) begin
18         if(!rst_n) begin
19             //          rdata1 <= 32'h00000000;           //reg wire = <= conflict
20             //          rdata2 <= 32'h00000000;           //在always@中, 无法对wire进行赋值, 无
    论 =, <=
21         end           //只能对reg进行阻塞或非阻塞赋值
22         else begin
23             if(we) begin
24                 datareg[waddr] <= wdata;
25             end
26         end
27     end
28
29     assign rdata1 = datareg[raddr1];           //assign实际上是把reg的值给到wire类型
    信号上
30     assign rdata2 = datareg[raddr2];
31
32 endmodule

```

pc.v

本质上是一个寄存器，用于提供下一条执行指令的地址

```
1 module pc(
2     input    [31:0]    new_addr,
3     input          clk,
4     input          rst_n,
5     input          pc_en,
6
7     output reg [31:0] output_pc           //将module中输出直接定义为reg，可以在
always中赋值
8 );
9
10 always@ (posedge clk) begin
11     if(!rst_n)
12         output_pc <= 0 - 4;               //output_pc = 0xffffffffc
13     else                                     //减4是因为默认(pc_add为组合逻辑)第一次pc+4后取指，这样刚好
第一条地址为0
14         output_pc <= (pc_en == 1)? new_addr : output_pc;
15     end                                     //若pc使能，则令output_pc = new_addr，否则pc值保持不变
16
17 endmodule
```

add.v

加法器，用于地址的计算

```
1 module pcadd(
2     input    [31:0] index1, index2,
3
4     output   [31:0] result
5 );
6
7     assign result = index1 + index2;
8
9 endmodule
```

pcsel.v

三选二选择器

```
1 module pcsel(
2     input    [31:0]    jmp_addr,           //分支指令跳转目标地址
3     input    [31:0]    pc_addr,           //顺序执行PC的地址 (PC+4)
4     input          pc_sel,               //控制选择信号 由control_unit提供
5
6     output   [31:0]    next_addr
```

```

7 );
8
9     assign next_addr = (pc_sel == 1)? jmp_addr : pc_addr;
10                                     //若pc_sel为1, 则执行跳转后的指令, 若无效, 则顺序执
    行
11 endmodule

```

npc.v 和pc.v功能一致(寄存器), 用来暂存pc+4后的地址

```

1 module npc(                               //对于跳转指令, 需要PC作为基址, 因此将npc送入后端计算单元
2     input  [31:0]    input_addr,
3     input                                clk,
4     input                                rst_n,
5     input                                npc_en,
6
7     output reg [31: 0] output_addr
8 );
9
10    always@ (posedge clk) begin
11        if(!rst_n)
12            output_addr <= 0;
13        else
14            output_addr <= (npc_en == 1)? input_addr : output_addr;
15    end
16
17 endmodule

```

instreg.v 本质上是个寄存器, 存放正要执行的指令

```

1 module instreg(
2     input  [31: 0]    input_inst,
3     input                                ir_en,
4     input                                clk,
5     input                                rst_n,
6
7     output reg  [31: 0] output_inst
8 );
9
10    always@ (posedge clk) begin
11        if(!rst_n)
12            output_inst <= 32'h00000000;           //复位时存储nop指令
13        else
14            output_inst <= (ir_en == 1)? input_inst : output_inst;

```

```

15     end
16
17 endmodule

```

iftest.v 取指模块

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module iftest(                                //fetch instruction test
4     input          clk, rst_n, pc_sel, pc_en, ir_en,      //pc使能、pc选择器使能,
    指令寄存器使能
5     input  [31: 0] jmp_addr,                          //跳转地址
6
7     output [31: 0] fetch_inst, npc_input, output_pc      //查看取得指令是否正确
8 );
9
10    wire  [31: 0] new_addr;                            //在顶层模块化多个
    module                                //用wire定义模块之间连接的信号线
11    wire  [31: 0] output_inst;
12    wire  [31: 0] pc_addr;
13    wire  [31: 0] npc_addr;
14
15    assign npc_input = new_addr;                        //将npc定义在if_reg中
16
17    imem u_imem(                                        //instruction memory //指令存储器
18        .addr(output_pc),                             //用pc寄存器输出索引imem中指令数据
19        .output_inst(fetch_inst)                      //读出mem中指令送入寄存器instreg
20    );
21
22    pc u_pc(                                            //program count    //pc 实际是个寄存器
23        .new_addr(new_addr),                          //pc的输入地址, 默认是32'ffffffffc 即 0-4
24        .clk(clk),
25        .rst_n(rst_n),
26        .pc_en(pc_en),
27        .output_pc(output_pc)                        //得到的pc直接用以索引imem
28    );
29
30    add u_add(                                        //实现顺序取指令, PC+4    组合逻辑
31        .index1(output_pc),
32        .index2(32'h00000004),
33        .result(pc_addr)
34    );
35
36    pcsel u_pcsel(                                    //二选一, 跳转地址 or 顺序地址(PC+4)
37        .jmp_addr(jmp_addr),


```

```


38     .pc_addr(pc_addr),
39     .pc_sel(pc_sel),
40
41     .next_addr(new_addr)
42 );
43
44 endmodule

```

iftest.RTL

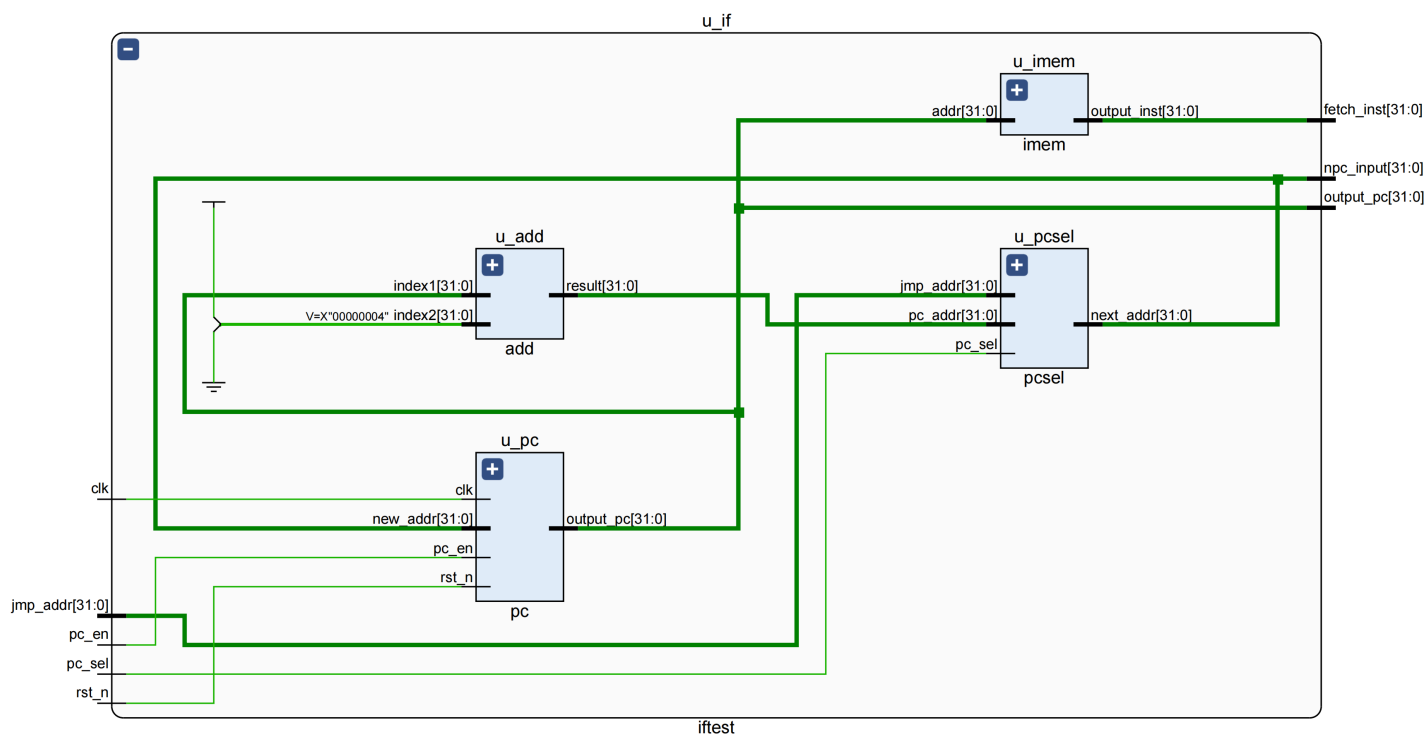

iftest.sim

 

可以看到在`pc_sel`未使能前，取指动作一直是顺序进行的，取得的指令内容也是顺序得到的结果。


在pc_sel使能后，pc将由跳转指令得到的跳转目标地址提供，可以看到在输入跳转地址0x00000004后的一拍，取得了该地址对应的指令内容0x8c020008。

这里引出一个问题：在pc_sel和jmp_addr使能后，在当前时钟上升沿取得的指令并不是跳转指令取得的，而是顺序的下一条指令，应该是这样的吗？

问题分析：时钟上升沿处指令PC寄存器更新，然而此时索引指令mem取出的指令送入指令寄存器inst_reg后还需要下一拍才能读出。在[1]中通过时钟下降沿实现一个时钟周期的PC索引读出指令信息，CPUsyn中多加一拍。

ifreg.v 取指寄存器

```
1 module ifreg(
2     input  [31: 0] fetch_inst, npc_input,
3     input                clk, rst_n, ir_en, npc_en,
4
5     output [31: 0] inst_to_id,
6     output [31: 0] npc_output
7 );
8
9     instreg u_instreg(                //寄存指令
10         .input_inst(fetch_inst),
11         .ir_en(ir_en),
12         .clk(clk),
13         .rst_n(rst_n),
14
15         .output_inst(inst_to_id)
16     );
17
18     npc u_npc(                //寄存PC
19         .input_addr(npc_input),
20         .clk(clk),
21         .rst_n(rst_n),
22         .npc_en(npc_en),
23
24         .output_addr(npc_output)
25     );
26
27 endmodule
```

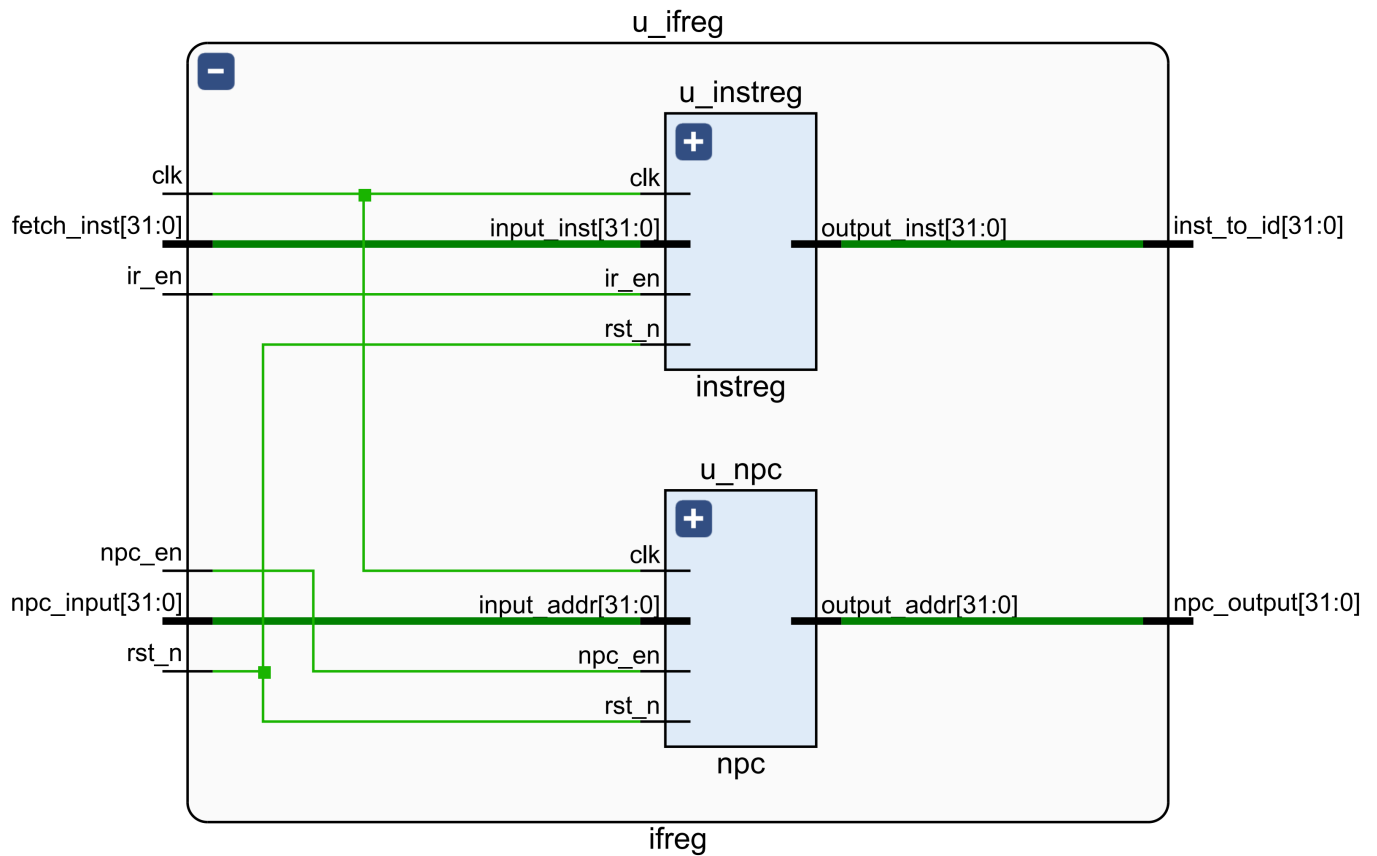registers.v

与regfile.v文件没有区别

```

1  `include "./cpu.vh"
2
3  module registers(
4      input    [4: 0]  rs1, rs2, rd,                #用指令中源寄存器rs, 目标寄存器rd表示
      地址
5      input    [31: 0] wb_data,
6      input    clk, rst_n, we,
7
8      output   [31: 0] output_data_1, output_data_2
9  );
10
11     reg [31: 0] datareg[31: 0];
12
13     assign output_data_1 = datareg[rs1];
14     assign output_data_2 = datareg[rs2];
15
16     initial begin
17         $readmemb(`GPRS_FILE_PATH, datareg);      #唯一区别在于这里用文件为datareg赋
      初值
18     end
19

```

```

20     always@ (posedge clk) begin
21         if(!rst_n) begin
22             // output_data_1 = 32'h00000000;
23         end
24         else begin
25             if(we == 1)
26                 datareg[rd] <= wb_data;
27         end
28     end
29
30 endmodule

```

extender.v 对分支指令进行位拓展

```

1  `include "./cpu.vh"
2
3  module extender(
4      input    [5: 0]  opcode,
5      input    [25: 0] input_26bit,          //jmp inst_index    //jmp指令的低26位
6
7      output   [31: 0] output_32bit          //拓展为32位
8  );
9
10     assign output_32bit[31: 0] = (opcode == `J)? { {6{input_26bit[25]}},
        input_26bit[25: 0] }
11                                           : { {16{input_26bit[15]}},
        input_26bit[15: 0]};
12                                           //lw,sw的偏移地址为低16位
13 endmodule

```

idtest.v 译码模块

```

1  module idtest(
2      input          clk, rst_n, we,
3      input   [31: 0] current_inst, wb_data,          //寄存器堆需要的写回信号(使能、地
        址、数据)
4      input   [4: 0]  wb_addr,                        //待被分解的指令
5
6      output  [31: 0] output_data_1, output_data_2, ex_data, //ex_data:被拓展的立
        即数
7      output  [4: 0]  rt_addr, rd_addr,


```

```

8      output [5: 0] op_code,
9      output [10: 0] func_code           //操作码送入控制单元识别当前指令
10 );
11
12     wire [31: 0] imm_ex;
13
14     wire [5: 0] opcode;
15     wire [4: 0] rs;
16     wire [4: 0] rt;
17     wire [4: 0] rd;
18     wire [10: 0] funcode;
19     wire [25: 0] imm;
20
21     assign opcode = current_inst[31: 26];           //按照指令段分解指令
22     assign rs = current_inst[25: 21];
23     assign rt = current_inst[20: 16];
24     assign rd = current_inst[15: 11];
25     assign funcode = current_inst[10: 0 ];
26     assign imm = current_inst[25: 0 ];
27
28     assign rt_addr = rt;
29     assign rd_addr = rd;
30     assign op_code = opcode;
31     assign func_code = funcode;
32     assign ex_data = imm_ex;
33
34     registers u_registers(
35         .rs1(rs),
36         .rs2(rt),
37         .wb_addr(wb_addr),
38         .wb_data(wb_data),
39         .clk(clk),
40         .rst_n(rst_n),
41         .we(we),
42         .output_data_1(output_data_1),           //rs寄存器读出的数据
43         .output_data_2(output_data_2)           //rt寄存器读出的数据
44     );
45
46     extender u_extender(           //特殊指令拓展模块
47         .opcode(opcode),
48         .input_26bit(imm),
49         .output_32bit(imm_ex)
50     );
51
52 endmodule

```

idtest.RTL

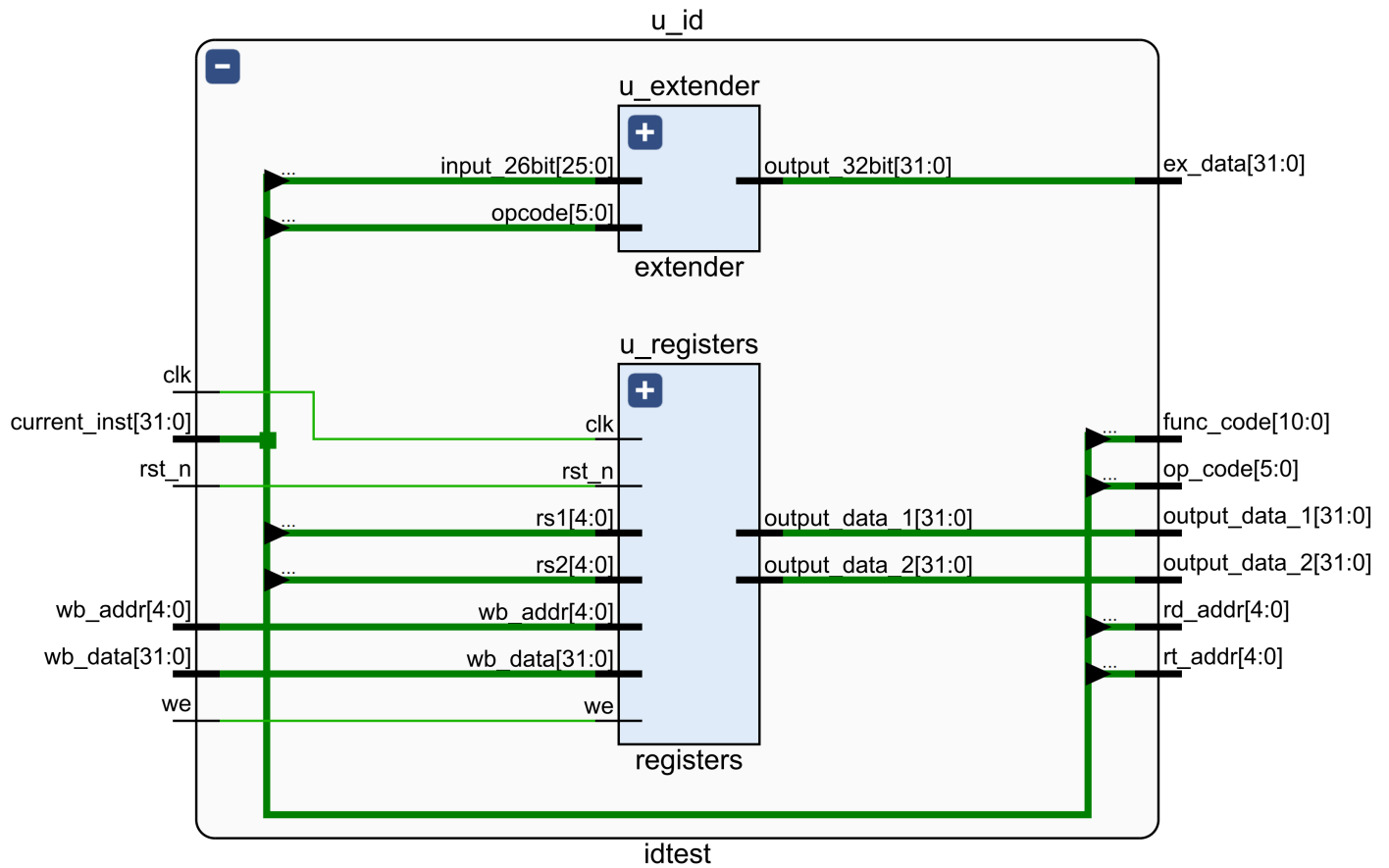

dataholder.v

寄存器

```
1 module dataholder(  
2     input    [31: 0]    in,  
3     input    clk,  
4  
5     output reg [31: 0] out  
6 );  
7  
8     always@(posedge clk) begin  
9         out <= in;  
10    end  
11  
12 endmodule
```

idreg.v 译码寄存器


```
1 module idreg(  
    // ...  
endmodule
```

```

2     input          clk,
3     input  [31: 0] data_reg_1, data_reg_2, imm_ex,
4
5     output  [31: 0] output_data_1, output_data_2, ex_data
6 );
7
8     dataholder data1_reg(
9         .in(data_reg_1),
10        .clk(clk),
11        .out(output_data_1)    //rs寄存器读出的数据
12    );
13
14    dataholder data2_reg(
15        .in(data_reg_2),
16        .clk(clk),
17        .out(output_data_2)    //rt寄存器读出的数据
18    );
19
20    dataholder imm_reg(        //位拓展后的数据
21        .in(imm_ex),
22        .clk(clk),
23        .out(ex_data)
24    );
25
26 endmodule

```

idreg.RTL 三个寄存器，一目了然

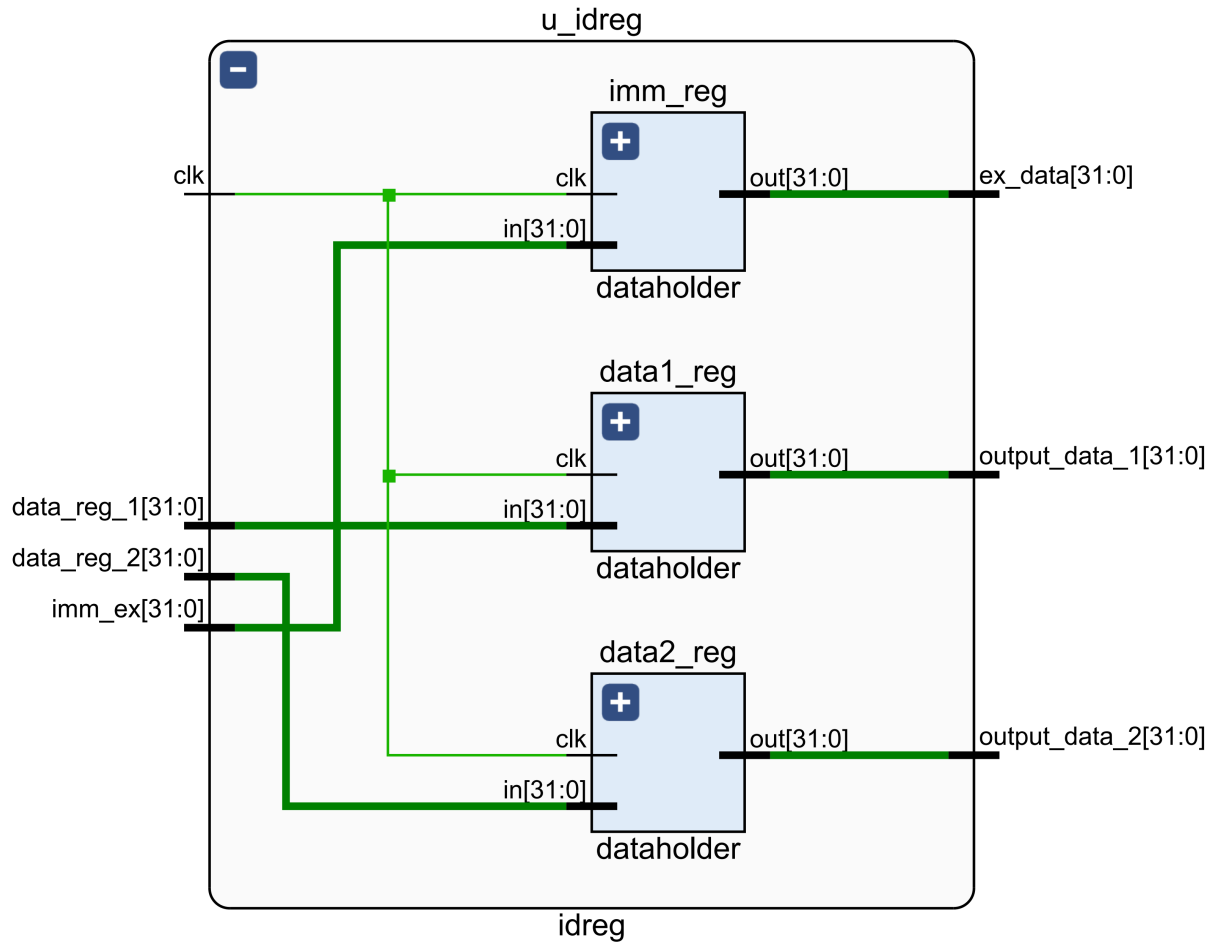

mux32.v 二选一数据选择器

```

1 module mux32(
2     input  [31: 0] input_data1,
3     input  [31: 0] input_data2,
4     input          sel,
5
6     output  [31: 0] output_data
7 );
8
9     assign output_data = (sel == 1)? input_data1 : input_data2;
10
11 endmodule

```

alu.v 运算单元

```

1 `include "./cpu.vh"
2
3 module alu(

```

```

4     input    [5: 0]  alu_op,           //实际运算码(funcode for alu, opcode for
    others)
5     input    [31: 0] input_data1,      //rs_data or pc
6     input    [31: 0] input_data2,      //rt_data or imm_ex
7     input                    clk,
8     input                    rst_n,
9
10    output    [31: 0] output_result,
11    output                    equal_mov  //BNE比较寄存器数据是否相等
12 );
13
14    reg [31: 0] result;
15    reg                    equal;
16    reg [31: 0] temp;
17
18    assign output_result = result;
19    assign equal_mov = equal;
20
21    always@ (posedge clk) begin
22        if(!rst_n) begin
23            result = 32'b0;
24            temp = 32'b0;
25        end
26        else begin
27            case(alu_op)
28                `ADD : result = input_data1 + input_data2;
29                `SUB : result = input_data1 - input_data2;
30                `AND : result = input_data1 & input_data2;
31                `OR  : result = input_data1 | input_data2;
32                `XOR : result = input_data1 ^ input_data2;
33                `SLT : result = (input_data1 < input_data2) ? 32'h00000001 :
34                32'h00000000;
35                `MOVZ: result = (input_data2 == 0) ? input_data1 :
36                32'h00000000;
37                //以上指令对应的input1, input2分别为rs, rt寄存器读出的数据
38                //以下跳转指令, input_data1为npc, input_data2为imm(拓展后)
39                `BNE : begin
40                    result = (input_data2 << 2) + input_data1;
41                    equal = (input_data1 - input_data2)? 1 : 0;
42                end
43                `J   : begin
44                    temp = input_data2 << 2;
45                    result = {input_data1[31: 26], temp[25: 0]};
46                end
47                default : begin
48                    result = input_data1 + input_data2;
49                end

```

```

48         endcase
49     end
50 end
51
52 endmodule

```

exetest.v 计算模块

```

1 module exetest(
2     input          clk, rst_n, mux_sel1, mux_sel2,
3     input  [31: 0] output_data_1, output_data_2, ex_data, npc_addr,
4     input  [5: 0]  alu_op,
5
6     output          euqal_mov,
7     output  [31: 0] alu_output
8 );
9
10 wire  [31: 0] mux1_output;
11 wire  [31: 0] mux2_output;
12
13 alu u_alu(
14     .alu_op(alu_op),
15     .input_data1(mux1_output),
16     .input_data2(mux2_output),
17     .clk(clk),
18     .rst_n(rst_n),
19     .output_result(alu_output),
20     .equal_mov(euqal_mov)
21 );
22
23 mux32 mux_1(
24     .input_data1(output_data_1),    //rs    选择进入alu的是rs寄存器数据还是npc
25     .input_data2(npc_addr),
26     .sel(mux_sel1),
27     .output_data(mux1_output)
28 );
29
30 mux32 mux_2(
31     .input_data1(output_data_2),    //rt    选择进入alu的是rt寄存器数据还是imm
32     .input_data2(ex_data),
33     .sel(mux_sel2),
34     .output_data(mux2_output)
35 );
36
37 endmodule

```



```

3     input          clk, rst_n,
4
5     output  [31: 0] exe_out
6 );
7
8     alu_output u_alu_output(
9         .input_data(alu_output),
10        .clk(clk),
11        .rst_n(rst_n),
12        .output_data(exe_out)
13    );
14
15 endmodule

```

dmem.v 数据存储器 时序逻辑（不同于指令存储器为组合逻辑）

```

1 `include "cpu.vh"
2
3 module dmem(          //enter addr fetch inst
4     input [31: 0]     alu_addr,
5     input [31: 0]     data,
6     input             we, clk, rst_n,
7
8     output[31: 0]     output_data
9 );
10
11     reg [31: 0] data_mem[255: 0];          //256×32 inst mem
12
13     initial begin
14         $readmemh(`DATA_FILE_PATH, data_mem);          //读32条32bit的数据
15     end
16
17     assign output_data = data_mem[alu_addr / 4];
18
19     always@ (posedge clk) begin
20         if(!rst_n)
21             data_mem[alu_addr / 4] = 32'h00000000;
22         else begin
23             if(we == 1) begin
24                 data_mem[alu_addr / 4] <= data;          //store指令将rt对应数据存入
25                 data_mem
26             end
27         end
28     end

```

```
28
29 endmodule
```

matest.v 访存模块

```
1 module matest(
2     input          clk, rst_n, mem_wen,    //sw指令使能写数据存储器
3     input  [31: 0] alu_result, rt_data,
4
5     output  [31: 0] load_data              //lw指令读出的数据
6 );
7
8     dmem u_dmem(
9         .alu_addr(alu_result),              //用以索引需要读出存储器数据的地址 如lw指令的
10        imm_ex
11        .data(rt_data),                     //store指令写回存储器的数据
12        .we(mem_wen),
13        .clk(clk),
14        .rst_n(rst_n),
15        .output_data(load_data)
16    );
17 endmodule
```

mareg.v 访存寄存器

```
1 module memreg(
2     input  [31: 0] data_temp,
3     input          clk,
4
5     output  [31: 0] load_data
6 );
7
8     datareg u_datareg(
9         .input_data(data_temp),
10        .clk(clk),
11        .output_data(load_data)
12    );
13
```

```
14 endmodule
```

wbssel.v 写回选择

```
1 module wbssel(           //write back select
2     input      sel,
3     input  [4: 0] rt_addr,      #rt[16: 20]
4     input  [4: 0] rd_addr,      #rd[11: 15]
5
6     output  [4: 0] wb_addr
7 );
8
9     assign wb_addr = (sel == 1) ? rt_addr : rd_addr;    #决定写回的寄存器是rt还是
    rd
10
11 endmodule
```

wbtest.v 写回模块


```
1 module wbtest(           //只有load, 计算指令需要将数据写回寄存器堆
2     input      mux_sel_dmem, wb_addr_sel,    //选择写回的地址、数据
3     input  [31: 0] alu_result, load_data,    //load写回 rt, //alu写回 rd
4     input  [4: 0] rt_addr, rd_addr,
5
6     output  [31: 0] wb_data,
7     output  [4: 0] wb_addr
8 );
9
10     mux32 mux_dmem(
11         .input_data1(alu_result),
12         .input_data2(load_data),
13         .sel(mux_sel_dmem),
14
15         .output_data(wb_data)
16     );
17
18     wbssel u_wbssel(
19         .sel(wb_addr_sel),
20         .rt_addr(rt_addr),
21         .rd_addr(rd_addr),
22
```

```

23         .wb_addr(wb_addr)
24     );
25
26 endmodule

```

wbtest.RTL

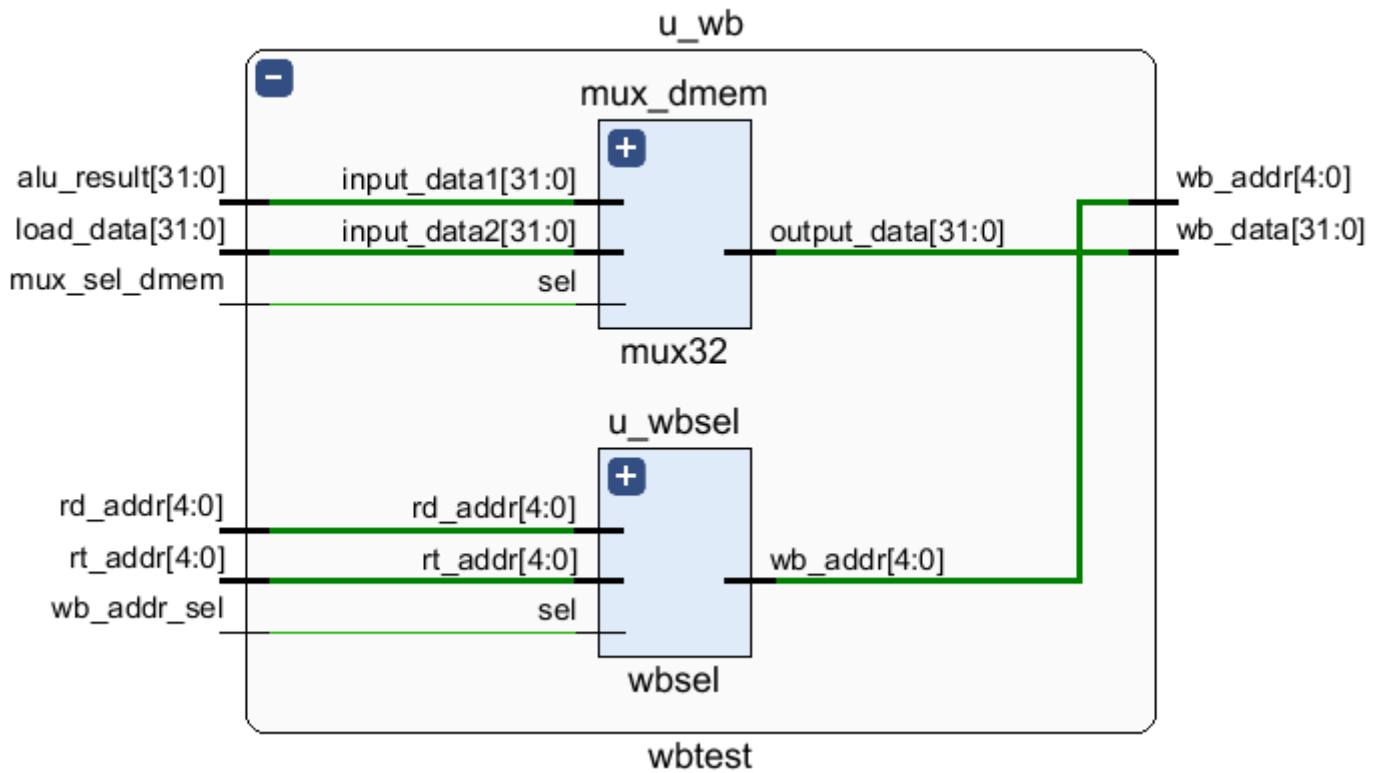

controlunit.v 控制单元

```

1  `include "./cpu.vh"
2
3  module controlunit(                                //为各个模块输送使能信号，为ALU输送操作码，实现控
    制的作用
4      input    [5: 0]    opcode,
5      input    [10: 0]   alu_funcode,
6      input     clk, rst_n, equal,
7      input    [31: 0]   rt_data,
8
9      output reg    pc_en,
10     output reg    pc_sel,
11     output reg    npc_en,
12     output reg    ir_en,
13     output reg    reg_wen,

```

```

14     output reg    mem_wen,
15     output reg    wb_sel_wen,
16     output reg    mux1_sel,
17     output reg    mux2_sel,
18     output reg    dmem_sel,
19     output reg    [10: 0] alu_op,
20     output [9: 0]  pipe_state
21 );
22
23     parameter [5: 0] ALU = 6'b000000;           //alu opcode
24
25     reg [9: 0]  state;
26     reg [9: 0]  next_state;
27
28     assign pipe_state = state;
29
30     parameter [9: 0] state_if    = 10'b00000000001;
31     parameter [9: 0] state_id    = 10'b00000000010;
32     parameter [9: 0] state_ex    = 10'b00000000100;
33     parameter [9: 0] state_ma    = 10'b00000001000;
34     parameter [9: 0] state_wb    = 10'b00000010000;
35     parameter [9: 0] state_ifreg = 10'b00000100000;
36     parameter [9: 0] state_idreg = 10'b00001000000;
37     parameter [9: 0] state_exreg = 10'b00010000000;
38     parameter [9: 0] state_mareg = 10'b00100000000;
39     parameter [9: 0] state_wbreg = 10'b01000000000;
40
41     always@ (posedge clk) begin
42         if(!rst_n) begin           //low reset
43             pc_en        <= 0;
44             pc_sel        <= 0;
45             npc_en        <= 1;
46             ir_en         <= 0;
47             reg_wen        <= 0;
48             mem_wen        <= 0;
49             wb_sel_wen     <= 0;
50             mux1_sel       <= 0;
51             mux2_sel       <= 0;
52             dmem_sel       <= 0;
53             state          <= state_wb;           //default state is writeback
54             next_state     <= state_if;           //clk rise turn state into fetch
55         end
56         else begin
57             state <= next_state;
58             case(opcode) //according to the opcode decide function
59                 ALU : alu_op <= alu_funcode[10: 0];
60                 `SW : alu_op <= `SW;

```

```

61         `LW : alu_op <= `LW;
62         `BNE : alu_op <= `BNE;
63         `J   : alu_op <= `J;
64         default: alu_op <= `J;
65     endcase
66
67     case(next_state)
68         state_if      : next_state <= state_ifreg;
69         state_ifreg   : next_state <= state_id;
70         state_id      : next_state <= state_idreg;
71         state_idreg   : next_state <= state_ex;
72         state_ex      : next_state <= state_exreg;
73         state_exreg   : next_state <= state_ma;
74         state_ma      : next_state <= state_mareg;
75         state_mareg   : next_state <= state_wb;
76         state_wb      : next_state <= state_if;
77     endcase
78     //according to the opcode and funcode decide control signal
79     pc_en      <= (state == state_wb)? 1'b1 : 1'b0;    //pc_reg
80     ir_en      <= (state == state_if)? 1'b1 : 1'b0;
81     mem_wen    <= (state == state_exreg && opcode == `SW)? 1'b1 :
1'b0;
82     pc_sel     <= (state == state_wb && (opcode == `J || (opcode ==
`BNE && equal == 1)))? 1'b1 : 1'b0;
83     wb_sel_wen <= (opcode == `LW)? 1'b1 : 1'b0;
84     mux1_sel   <= (opcode == `J || opcode == `BNE)? 1'b0 : 1'b1;
85     //jmp imm or rs_data
86     mux2_sel   <= (opcode == `J || opcode == `BNE || opcode == `LW ||
opcode == `SW)? 1'b0 : 1'b1;
87     dmem_sel   <= (opcode == `LW)? 1'b0 : 1'b1;
88     if(state == state_ma && (opcode == `LW || (opcode == ALU && !
(alu_op[5: 0] == `MOVZ && rt_data != 0)))) begin
89         reg_wen <= 1'b1;
90     end
91     else begin
92         reg_wen <= 1'b0;
93     end
94 end
95
96 endmodule

```

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module cpu(
4     input          clk,
5     input          rst_n,
6
7     output [31:0]  debug_wb_pc,
8     output          debug_wb_rf_wen,
9     output [4:0]   debug_wb_rf_addr,
10    output [31:0]  debug_wb_rf_wdata,
11    output [31:0]  current_inst,
12    output [9: 0]  state
13 );
14     //if
15     wire          pc_sel;
16     wire          pc_en;
17     wire          ir_en;
18     wire [31: 0]  jmp_addr;
19     wire [31: 0]  fetch_inst;
20     wire [31: 0]  npc_input;
21     wire [31: 0]  output_pc;
22     wire [31: 0]  inst_to_id;
23     wire [31: 0]  npc_output;
24     //id
25     wire          reg_wen;
26     wire          npc_en;
27     wire [31: 0]  wb_data;
28     wire [31: 0]  pc_sel_out;
29     wire [4: 0]   wb_addr;
30     wire [31: 0]  reg_output_data_1;
31     wire [31: 0]  reg_output_data_2;
32     wire [31: 0]  extend_data;
33     wire [4: 0]   rt_addr;
34     wire [4: 0]   rd_addr;
35     wire [5: 0]   op_code;
36     wire [10: 0]  func_code;
37     wire [31: 0]  id_output_data_1;
38     wire [31: 0]  id_output_data_2;
39     wire [31: 0]  ex_data;
40     //exe
41     wire          mux_sel1;
42     wire          mux_sel2;
43     wire [31: 0]  alu_output_1;
44     wire [5: 0]   alu_op;
45     wire          equal;
46     wire [31: 0]  alu_out;
47     wire [31: 0]  exe_out;

```



```

48 //ma
49 wire          mem_wen;
50 wire          mux_sel_dmem;
51 wire    [31: 0] ma_data;
52 wire    [31: 0] load_data;
53 //wb
54 wire          wb_sel_wen;
55
56 assign debug_wb_pc = output_pc;
57 assign debug_wb_rf_wen = reg_wen;
58 assign debug_wb_rf_addr = wb_addr;
59 assign debug_wb_rf_wdata = wb_data;
60 assign current_inst = fetch_inst;
61
62 //if-ifreg-id-idreg-exe-exereg-mem-memreg-wb
63
64 iftest u_if(
65     .clk(clk),
66     .rst_n(rst_n),
67     .pc_sel(pc_sel),
68     .pc_en(pc_en),
69     .jmp_addr(alu_out),
70
71     .fetch_inst(fetch_inst),
72     .npc_input(npc_input),
73     .output_pc(output_pc)
74 );
75
76 ifreg u_ifreg(
77     .fetch_inst(fetch_inst),
78     .npc_input(npc_input),
79     .clk(clk),
80     .rst_n(rst_n),
81     .ir_en(ir_en),
82     .npc_en(npc_en),
83
84     .inst_to_id(inst_to_id),
85     .npc_output(npc_output)
86 );
87
88 idtest u_id(
89     .clk(clk),
90     .rst_n(rst_n),
91     .we(reg_wen),          //reg write enable
92     .current_inst(inst_to_id),
93     .wb_data(wb_data),
94     .wb_addr(wb_addr),

```

```

95
96     .output_data_1(reg_output_data_1),
97     .output_data_2(reg_output_data_2),
98     .ex_data(extend_data),
99     .rt_addr(rt_addr),
100    .rd_addr(rd_addr),
101    .op_code(op_code),
102    .func_code(func_code)
103 );
104
105 idreg u_idreg(
106     .clk(clk),
107     .data_reg_1(reg_output_data_1),
108     .data_reg_2(reg_output_data_2),
109     .imm_ex(extend_data),
110
111     .output_data_1(id_output_data_1),
112     .output_data_2(id_output_data_2),
113     .ex_data(ex_data)
114 );
115
116 exetest u_exe(
117     .clk(clk),
118     .rst_n(rst_n),
119     .mux_sel1(mux_sel1),
120     .mux_sel2(mux_sel2),
121     .output_data_1(id_output_data_1),
122     .output_data_2(id_output_data_2),
123     .ex_data(ex_data),
124     .npc_addr(npc_output),
125     .alu_op(alu_op),
126
127     .euqal_mov(equal),
128     .alu_output(alu_out)
129 );
130
131 exereg u_exereg(
132     .alu_output(alu_out),
133     .clk(clk),
134     .rst_n(rst_n),
135
136     .exe_out(exe_out)
137 );
138
139 matest u_memacc(
140     .clk(clk),
141     .rst_n(rst_n),

```

```

142     .mem_wen(mem_wen),
143     .alu_result(exe_out),
144     .rt_data(reg_output_data_2),
145
146     .load_data(ma_data)
147 );
148
149 memreg u_memreg(
150     .data_temp(ma_data),
151     .clk(clk),
152
153     .load_data(load_data)
154 );
155
156 wbtest u_wb(
157     .mux_sel_dmem(mux_sel_dmem),
158     .wb_addr_sel(wb_sel_wen),
159     .alu_result(exe_out),
160     .load_data(load_data),
161     .rt_addr(rt_addr),
162     .rd_addr(rd_addr),
163
164     .wb_data(wb_data),
165     .wb_addr(wb_addr)
166 );
167
168 controlunit u_control(
169     .opcode(op_code),
170     .alu_funcode(func_code),
171     .clk(clk),
172     .rst_n(rst_n),
173     .equal(equal),
174     .rt_data(reg_output_data_2),
175
176     .pc_en(pc_en),
177     .pc_sel(pc_sel),
178     .npc_en(npc_en),
179     .ir_en(ir_en),
180     .reg_wen(reg_wen),
181     .mem_wen(mem_wen),
182     .wb_sel_wen(wb_sel_wen),
183     .mux1_sel(mux_sel1),
184     .mux2_sel(mux_sel2),
185     .dmem_sel(mux_sel_dmem),
186     .alu_op(alu_op),
187     .pipe_state(state)
188 );

```

```
189
190 endmodule
```

五级流水线处理器设计 CPU_Pipe:

CPU.v 顶层文件

```
1 module cpu(
2     input          clk,
3     input          rst_n,
4
5     output [31:0]  debug_wb_pc,
6     output          debug_wb_rf_wen,
7     output [4:0]   debug_wb_rf_addr,
8     output [31:0]  debug_wb_rf_wdata,
9     output [31:0]  current_if_inst, current_id_inst, current_exe_inst,
10    current_mem_inst,
11    output [1:0]    forward_signal_a, forward_signal_b,
12    output          pc_reg_en
13 );
14 //if
15 wire          pc_sel;
16 wire          if_id_wen;
17 wire [31:0]   jmp_addr;
18 wire [31:0]   fetch_inst;
19 wire [31:0]   npc_input;
20 wire [31:0]   output_pc;
21 wire [31:0]   inst_to_id;
22 wire [31:0]   npc_output;
23 wire [31:0]   npc_output_if;
24 wire [31:0]   if_pc;
25 //id
26 wire          reg_wen;
27 wire          id_ex_wen;
28 wire [31:0]   wb_data;
29 wire [31:0]   pc_sel_out;
30 wire [4:0]    wb_addr;
31 wire [31:0]   reg_output_data_1;
32 wire [31:0]   reg_output_data_2;
33 wire [31:0]   extend_data;
34 wire [5:0]    op_code;
```

```

34  wire    [10: 0] func_code;
35  wire    [31: 0] id_output_data_1;
36  wire    [31: 0] id_output_data_2;
37  wire    [31: 0] ex_data;
38  wire    [31: 0] id_inst;
39  wire    [31: 0] id_pc;
40  wire    [31: 0] inst_to_exe;
41  wire    [31: 0] npc_output_id;
42  //exe
43  wire            mux_sel1;
44  wire            mux_sel2;
45  wire    [31: 0] alu_output_1;
46  wire    [5: 0]  alu_op;
47  wire            equal;
48  wire            exe_wen;
49  wire    [31: 0] alu_out;
50  wire    [31: 0] exe_out;
51  wire    [31: 0] exe_inst;
52  wire    [31: 0] inst_to_mem;
53  wire    [31: 0] exe_pc;
54  wire    [31: 0] wb_rt;
55  //ma
56  wire            mem_en;                //different from mem_wen
57  wire            mux_sel_dmem;
58  wire    [31: 0] ma_data;
59  wire    [31: 0] load_data;
60  wire    [31: 0] mem_inst;
61  wire    [31: 0] mem_pc;
62  wire    [31: 0] mem_alu_out;
63
64  //wb
65  wire            wb_sel_wen;
66  // forwarding unit
67  wire    [31: 0] mux41_output_1;
68  wire    [31: 0] mux41_output_2;
69  wire            id_ex_rstn;
70  wire            data_hazard_id_ex_rstn;
71  // branch predictor
72  wire            bp_wen;
73  wire            if_id_rstn;
74  wire            logic_hazard_id_ex_rstn;
75  wire            exe_pc_sel;
76  wire            exe_reg_rst_n;
77
78  assign debug_wb_pc = output_pc;
79  assign debug_wb_rf_wen = reg_wen;
80  assign debug_wb_rf_addr = wb_addr;

```

```

81  assign debug_wb_rf_wdata = wb_data;
82  assign current_if_inst = inst_to_id;
83  assign current_id_inst = id_inst;
84  assign current_exe_inst = exe_inst;
85  assign current_mem_inst = mem_inst;
86  assign pc_reg_en = pc_sel;
87
88  iftest u_if(          //取指模块 (PC寄存器)
89      .clk(clk),
90      .rst_n(rst_n),
91      .pc_sel(pc_sel),  //need to be modified at bp
92      .pc_en(pc_en),    //输入跳转地址、PC+4 or jmp_addr的控制信号
93      .jmp_addr(jmp_addr), //from bp_unit
94
95      .fetch_inst(fetch_inst), //输出由PC索引得到imem中的指令
96      .npc_input(npc_input),   //npc_input提供跳转指令所需NPC
97      .output_pc(output_pc)
98  );
99
100  ifreg u_ifreg(        //取指寄存器
101      .fetch_inst(fetch_inst),
102      .npc_input(npc_input),
103      .pc_input(output_pc),
104      .clk(clk),
105      .rst_n(if_id_rstn),    //复位信号由分支预测单元bp_unit控制
106      .write_en(if_id_wen),
107
108      .inst_to_id(inst_to_id), //寄存指令、PC值、NPC一拍
109      .npc_output(npc_output_if),
110      .pc_output(if_pc)
111  );
112
113  idtest u_id(          //译码模块，主要是按照rs1,rs2读取寄存器堆中的值
114      .clk(clk),
115      .rst_n(rst_n),
116      .we(reg_wen),        //寄存器堆写使能信号，由访存寄存器按照指令操作码控制
117      .current_inst(inst_to_id), //拆解指令为操作码、源寄存器、目标寄存器地址、功能
118                                码 or 立即数
119      .wb_data(wb_data),    //写回模块(wb_unit)经mem_reg控制后返回的写数据和写地址
120      .wb_addr(wb_addr),
121
122      .output_data_1(reg_output_data_1), //寄存器堆读出的数据可以直接送入下一级
123      .output_data_2(reg_output_data_2), //不需要再在id_reg中寄存一拍
124      .ex_data(ex_data)      //SW、LW、JMP类型指令所需的立即数imm位拓展
125                                //注意此处拓展操作为组合逻辑，为保证时序一致，需要再寄
                                存一拍

```

```

126     idreg u_idreg(                //译码寄存器
127         .clk(clk),
128         .rst_n(id_ex_rstn),
129         .write_en(id_ex_wen),      //id_reg复位信号由前递单元、分支预测单元选择控制
130         .if_inst_input(inst_to_id), //输入if_reg中保存的指令、PC和NPC
131         .if_pc_input(if_pc),
132         .npc_input(npc_output_if),
133
134         .id_inst(id_inst),
135         .id_pc(id_pc),
136         .npc_output(npc_output_id)
137     );    //注意整个DECODE在一拍下输出指令、PC、NPC、源寄存器保存的数据和拓展后的立即数
138
139     idcontrol id_control(          //译码控制单元    为ALU提供操作码
140         .if_inst_input(inst_to_id),
141         .clk(clk),
142         .rst_n(id_ex_rstn),
143
144         .mux_sel_sll(mux_sel_sll), //mux_sel_sll decide SLL(rt_data) or JMP
145         .mux_sel1(mux_sel1),       //mux_sel1 decide ALU(rs_data) or others
146         .mux_sel2(mux_sel2),       //mux_sel2 decide ALU(rt_data) or
147         JMP.LW.SW(extend_imm)
148         .alu_op(alu_op)
149     );
150
151     exetest u_exe(                //执行单元
152         .rst_n(rst_n),            //操作码由id模块提供，不同与单周期可以用单个控制
153                                     单元直接提供
154         .alu_op(alu_op),           //这样操作保证了在流水线中ALU执行的指令是实时的
155         .mux41_input_1(mux41_output_1), //输入由前递模块(forwarding unit)提供
156         .mux41_input_2(mux41_output_2),
157
158         .euqal_mov(equal),         //输出BNE指令所需比较相等信号以及ALU输出
159         .alu_output(alu_out)       //这里的ALU为组合逻辑，保证数据同步发出
160     );
161
162     exereg u_exereg(              //执行寄存器
163         .alu_output(alu_out),
164         .id_inst_input(id_inst),
165         .exe_pc_input(id_pc),
166         .clk(clk),
167         .rst_n(exe_reg_rst_n),     //复位信号由bp_unit提供
168         .we(exe_wen),
169
170         .exe_out(exe_out),         //将ALU输出、指令和PC寄存一拍
171         .exe_inst(exe_inst),
172         .exe_pc(exe_pc)

```

```

171     );
172
173     exe_control exe_control(           //执行控制单元
174         .alu_op(alu_op),           //op_code
175         .clk(clk),
176         .rst_n(exe_reg_rst_n),
177         .mem_rt(reg_output_data_2),   //对MOVZ指令的特殊处理，判断rt_data的值确定
是否写回
178         .equal(equal),
179
180         .mem_wen(mem_wen),           //按照当前处理指令操作码控制数据存储器dmem写使能信
号
181         .bp_wen(bp_wen),             //判断如果为分支指令，更新bp_unit中PHT、BTB
182         .exe_pc_sel(exe_pc_sel),     //真实计算出分支指令是否需要发生跳转
183         .wb_rt(wb_rt)                //寄存mem_rt
184     );
185
186     matest u_memacc(                 //访存模块    LW、SW
187         .clk(clk),
188         .rst_n(rst_n),
189         .mem_wen(mem_wen),
190         .alu_result(exe_out),
191         .rt_data(reg_output_data_2),  //SW指令向对应地址存入rt_data
192
193         .load_data(ma_data)           //LW指令读出DMEM中存储的数据
194     );
195
196     memreg u_memreg(                 //访存寄存器
197         .data_temp(ma_data),
198         .clk(clk),
199         .rst_n(rst_n),
200         .mem_en(mem_en),
201         .exe_inst_input(exe_inst),
202         .exe_pc_input(exe_pc),
203         .alu_output(exe_out),
204
205         .load_data(load_data),        //寄存DMEM读出数据、指令、PC和ALU计算输出值
206         .mem_inst(mem_inst),
207         .mem_pc(mem_pc),
208         .mem_alu_out(mem_alu_out)
209     );
210
211     memcontrol mem_control(          //访存控制模块
212         .exe_inst(exe_inst),
213         .clk(clk),
214         .rst_n(rst_n),
215         .wb_rt(wb_rt),

```



```

216
217     .wb_sel_wen(wb_sel_wen),      //控制写回的地址和数据
218     .dmem_sel(mux_sel_dmem),
219     .reg_wen(reg_wen)
220 );
221
222 wbttest u_wb(
223     .mux_sel_dmem(mux_sel_dmem),
224     .wb_addr_sel(wb_sel_wen),
225     .alu_result(mem_alu_out),      //ALU类指令返回计算结果
226     .load_data(load_data),         //LW返回DMEM数据
227     .wb_inst(mem_inst),            //返回rt or rd
228
229     .wb_data(wb_data),
230     .wb_addr(wb_addr)
231 );
232
233 controlunit u_control(              //控制单元
234     .clk(clk),
235     .rst_n(rst_n),
236     //always enable id_exe exe_mem mem_wb reg write control
237     //always disable mem_wb rst
238     .id_ex_wen(id_ex_wen),
239     .exe_wen(exe_wen),
240     .mem_en(mem_en),
241     .pipe_state(state)
242 );
243
244 forwarding_unit forwarding_unit(     //前递单元
245     .if_inst(inst_to_id),
246     .id_inst(id_inst),
247     .exe_inst(exe_inst),
248     .mem_inst(mem_inst),
249     .mem_rt_data(reg_output_data_2),
250     .wb_rt_data(wb_rt),
251     .alu_out(exe_out),
252     .wb_out(wb_data),
253     .npc_addr(npc_output_id),
254     .rs_output_data(reg_output_data_1),
255     .rt_output_data(reg_output_data_2),
256     .ex_data(ex_data),
257     .mux_sel_sll(mux_sel_sll),
258     .mux_sel1(mux_sel1),
259     .mux_sel2(mux_sel2),
260
261     .pc_en(pc_en),
262     .if_id_en(if_id_wen),


```

```

263     .id_ex_rstn(data_hazard_id_ex_rstn),
264     .exe_forward_data(mux41_output_1),
265     .wb_forward_data(mux41_output_2),
266     .forward_signal_a(forward_signal_a),
267     .forward_signal_b(forward_signal_b)
268 );
269
270 branch_predictor u_bp(           //分支预测单元
271     .clk(clk),
272     .rst_n(rst_n),
273     .bp_wen(bp_wen),
274     .exe_pc_sel(exe_pc_sel),
275     .write_inst_pc(exe_pc),
276     .write_inst_jump_addr(exe_out),
277     .read_inst_pc(output_pc),
278
279     .jump_addr(jmp_addr),
280     .pc_sel(pc_sel),
281     .if_id_rstn(if_id_rstn),
282     .id_exe_rstn(logic_hazard_id_ex_rstn),
283     .exe_mem_rstn(exe_reg_rst_n)
284 );
285
286 mux1bit mux_pc_sel(
287     .input_data1(logic_hazard_id_ex_rstn),
288     .input_data2(data_hazard_id_ex_rstn),
289     .sel(bp_wen),
290
291     .output_data(id_ex_rstn)
292 );
293
294 endmodule

```

CPU.RTL

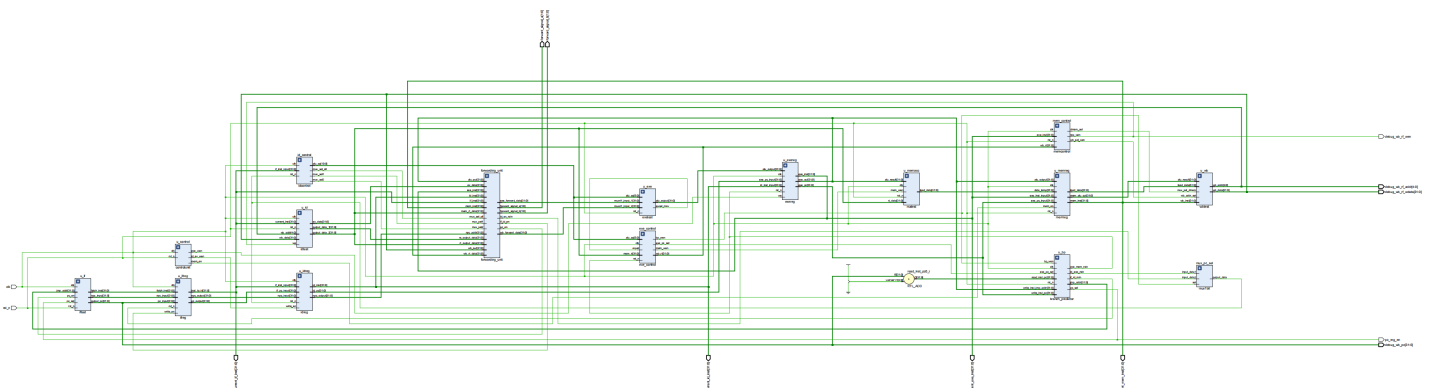

forwarding_unit.v 前递模块

```
1 module forwarding_unit(
2     input    [31: 0]    if_inst, id_inst, exe_inst, mem_inst,
3     input    [31: 0]    mem_rt_data, wb_rt_data,
4     input    [31: 0]    alu_out, wb_out,
5     input    [31: 0]    npc_addr, rs_output_data, rt_output_data, ex_data,
6     input                                mux_sel_sll, mux_sel1, mux_sel2,
7
8     output                                pc_en, if_id_en, id_ex_rstn,
9     output [31: 0]    exe_forward_data, wb_forward_data,
10    output [1: 0]    forward_signal_a, forward_signal_b
11 );
12    wire    [1: 0]    forward_a, forward_b;
13    wire    [31: 0]    mux1_output, mux2_output, mux_sll_out;
14
15    assign forward_signal_a = forward_a;
16    assign forward_signal_b = forward_b;
17
18    hazard_detection_unit hazard_detection_unit(
19        .if_inst(if_inst),
20        .id_inst(id_inst),
21        .exe_inst(exe_inst),
22        .mem_inst(mem_inst),
23        .mem_rt_data(mem_rt_data),
24        .wb_rt_data(wb_rt_data),
25
26        .pc_en(pc_en),
27        .if_id_en(if_id_en),    //different from id_ex
28        .id_ex_rstn(id_ex_rstn), //clean id_ex_reg to make a nop
29        .forward_a(forward_a),
30        .forward_b(forward_b)
31    );
32
33    mux41 exe_hazard_mux(
34        .input_data1(mux1_output),
35        .input_data2(alu_out),
36        .input_data3(wb_out),
37        .input_data4(32'h00000000),
38        .mux_sel(forward_a),
39
40        .result(exe_forward_data)
41    );
42
43    mux41 mem_hazard_mux(
```

```

44     .input_data1(mux2_output),
45     .input_data2(alu_out),
46     .input_data3(wb_out),
47     .input_data4(32'h00000000),
48     .mux_sel(forward_b),
49
50     .result(wb_forward_data)
51 );
52
53 mux32 mux_sll(
54     .input_data1({{27'b0}, id_inst[10: 6]}),    //rs sll need shamt
55     .input_data2(npc_addr),
56     .sel(mux_sel_sll),    //mux_sel_sll==1 : out = input1
57     .output_data(mux_sll_out)
58 );
59
60 mux32 mux_1(
61     .input_data1(rs_output_data),    //rs sll need shamt
62     .input_data2(mux_sll_out),
63     .sel(mux_sel1),
64     .output_data(mux1_output)
65 );
66
67 mux32 mux_2(
68     .input_data1(rt_output_data),    //rt_data or extend_addr
69     .input_data2(ex_data),
70     .sel(mux_sel2),
71     .output_data(mux2_output)
72 );
73
74 endmodule

```

hazard_detection.v 数据冒险检测模块

```

1  `include "./cpu.vh"
2
3  module hazard_detection_unit(
4      input    [31: 0]    if_inst, id_inst, exe_inst, mem_inst,
5      input    [31: 0]    mem_rt_data, wb_rt_data,
6
7      output reg           pc_en, if_id_en, id_ex_rstn,
8      output reg [1: 0]    forward_a, forward_b
9  );
10     wire    [5: 0]    if_op_code;
11     wire    [5: 0]    id_op_code;

```

```

12  wire    [5: 0]  exe_op_code;
13  wire    [5: 0]  mem_op_code;
14
15  reg     [4: 0]  if_id_inst_rs;    //if->id
16  reg     [4: 0]  if_id_inst_rt;
17  reg     [4: 0]  if_id_inst_rd;
18  reg     [4: 0]  id_exe_inst_rs;    //id->exe
19  reg     [4: 0]  id_exe_inst_rt;
20  reg     [4: 0]  id_exe_inst_rd;
21  reg     [4: 0]  exe_mem_inst_rs;    //exe->mem
22  reg     [4: 0]  exe_mem_inst_rt;
23  reg     [4: 0]  exe_mem_inst_rd;
24  reg     [4: 0]  mem_wb_inst_rs;    //mem->wb
25  reg     [4: 0]  mem_wb_inst_rt;
26  reg     [4: 0]  mem_wb_inst_rd;
27
28  reg          mem_reg_write;
29  reg          wb_reg_write;
30  reg          hazard_exe_a;
31  reg          hazard_exe_b;
32
33  assign  if_op_code = if_inst[31: 26];
34  assign  id_op_code = id_inst[31: 26];
35  assign  exe_op_code = exe_inst[31: 26];
36  assign  mem_op_code = mem_inst[31: 26];
37
38  always@ (*) begin
39      pc_en      <= 1'b1;
40      forward_a  <= 2'b00;
41      forward_b  <= 2'b00;
42      if_id_en   <= 1'b1;
43      id_ex_rstn <= 1'b1;
44
45      if_id_inst_rs <= if_inst[25: 21];
46      if_id_inst_rt <= if_inst[20: 16];
47      if_id_inst_rd <= if_inst[15: 11];
48      id_exe_inst_rs <= id_inst[25: 21];
49      id_exe_inst_rt <= id_inst[20: 16];
50      id_exe_inst_rd <= id_inst[15: 11];
51      exe_mem_inst_rs <= exe_inst[25: 21];
52      exe_mem_inst_rt <= exe_inst[20: 16];
53      exe_mem_inst_rd <= exe_inst[15: 11];
54      mem_wb_inst_rs <= mem_inst[25: 21];
55      mem_wb_inst_rt <= mem_inst[20: 16];
56      mem_wb_inst_rd <= mem_inst[15: 11];
57

```

```

58         if( (id_op_code == `LW) && (if_op_code != `LW) && ((id_exe_inst_rt ==
if_id_inst_rs) || (id_exe_inst_rt == if_id_inst_rt)) ) begin
59             pc_en          <= 1'b0;      //if inst is LW and (id/ex.rd == if/id.rs
or id/ex.rd == if/id.rt) stop pipeline
60             if_id_en       <= 1'b0;      //for LW rd is rt actually
61             id_ex_rstn     <= 1'b0;
62         end
63         // LW, MOVZ enable mem_reg_write, wb_reg_write
64         mem_reg_write      <= (exe_op_code == `LW) || ((exe_op_code == `ALU) &&
((exe_inst[10:0] == 11'b000000_001010 && mem_rt_data != 32'h0) ||
(exe_inst[10:0] != 11'b000000_001010)));
65         wb_reg_write       <= (mem_op_code == `LW) || ((mem_op_code == `ALU) &&
((mem_inst[10:0] == 11'b000000_001010 && wb_rt_data != 32'h0) ||
(mem_inst[10:0] != 11'b000000_001010)));
66         //if opcode not ALU or LW or MOVZ, no data hazard
67         if ((id_op_code != `ALU) || (mem_reg_write == 1'b0) || (wb_reg_write
== 1'b0)) begin
68             forward_a <= 2'b00;
69             forward_b <= 2'b00;
70         end
71
72         //ex hazard    for a : exe->mem rd == id->exe rs  a = 01 control
alu_rs_input == last_alu_output
73         if(mem_reg_write && (exe_mem_inst_rd != 0) && (exe_mem_inst_rd ==
id_exe_inst_rs)) begin
74             forward_a  <= 2'b01;
75         end
76         //                for b : exe->mem rd == id->exe rt
77         if(mem_reg_write && (exe_mem_inst_rd != 0) && (exe_mem_inst_rd ==
id_exe_inst_rt)) begin
78             forward_b  <= 2'b01;
79         end
80
81         hazard_exe_a <= mem_reg_write && (exe_mem_inst_rd != 0) &&
(exe_mem_inst_rd == id_exe_inst_rs);
82         hazard_exe_b <= mem_reg_write && (exe_mem_inst_rd != 0) &&
(exe_mem_inst_rd == id_exe_inst_rt);
83
84         //mem hazard    for a : mem->wb rd == id->exe rs  a = 01 control
alu_rs_input == last_wb_output
85         if(wb_reg_write && (mem_wb_inst_rd != 0) && (mem_wb_inst_rd ==
id_exe_inst_rs) && !hazard_exe_a) begin
86             forward_a  <= 2'b10;      //handle exe hazard before
87         end
88         if(wb_reg_write && (mem_wb_inst_rd != 0) && (mem_wb_inst_rd ==
id_exe_inst_rt) && !hazard_exe_b) begin
89             forward_b  <= 2'b10;

```

```

90         end
91
92         //concern load-use    mem hazard
93         if(wb_reg_write && (mem_wb_inst_rt != 0) && (mem_wb_inst_rt ==
id_exe_inst_rs) && (mem_op_code == `LW))
94             forward_a    <= 2'b10;
95         if(wb_reg_write && (mem_wb_inst_rt != 0) && (mem_wb_inst_rt ==
id_exe_inst_rt) && (mem_op_code == `LW))
96             forward_b    <= 2'b10;
97
98     end
99
100 endmodule

```

branch_predictor.v 分支预测模块

```

1 module branch_predictor(
2     input                clk, rst_n, bp_wen, exe_pc_sel,
3     input  [31: 0]       write_inst_pc, write_inst_jump_addr,
4     input  [31: 0]       read_inst_pc,
5
6     output  [31: 0]       jmp_addr,
7     output reg           if_id_rstn, id_exe_rstn, exe_mem_rstn,
8     output                pc_sel
9 );
10 //PHT
11 reg [1: 0]  pht_state[63: 0];          //11, 10 taken    01, 00 not taken
12 //BTB
13 reg [31: 0] btb_pc[63: 0];
14 reg [31: 0] btb_jump_addr[63: 0];
15 reg         btb_valid[63: 0];
16 reg         bp_jump;
17 reg         bp_pc_sel;
18 reg         pc_sel_choose;
19 reg [31: 0] btb_jump;
20 wire [31: 0] read_pc;
21
22 genvar i;
23 generate
24     for(i=0; i<64; i=i+1) begin
25         initial begin
26             btb_valid[i]    <= 1'b0;
27             btb_pc[i]       <= 32'h0000_0000;

```

```

28         btb_jump_addr[i] <= 32'h0000_0000;
29         pht_state[i]      <= 2'b11;
30     end
31 end
32 endgenerate
33
34 always@ (posedge clk or posedge bp_wen) begin
35     if(!rst_n) begin
36         btb_jump      <= 32'h0000_0000;
37         bp_pc_sel      <= 1'b0;
38         pc_sel_choose  <= 1'b1;
39         bp_jump        <= 1'b0;
40     end
41     else begin
42         if(btb_valid[read_pc[7: 2]] == 1'b1) begin
43             pc_sel_choose = 1'b0;
44             btb_jump = btb_jump_addr[read_pc[7: 2]];
45             if((pht_state[write_inst_pc[7: 2]] == 2'b00) ||
(pht_state[write_inst_pc[7: 2]] == 2'b01))
46                 bp_pc_sel <= 1'b0;
47             else
48                 bp_pc_sel <= 1'b1;
49         end
50         else begin
51             pc_sel_choose = 1'b1;
52             bp_pc_sel <= 1'b0;
53         end
54
55         if(bp_wen) begin
56             if(write_inst_jump_addr == (read_pc - 12))
57                 pc_sel_choose = 1'b0;
58
59             if(write_inst_jump_addr != (write_inst_pc + 4))
60                 bp_jump      <= 1'b1;
61             else
62                 bp_jump      <= 1'b0;
63
64             if((pht_state[write_inst_pc[7: 2]] == 2'b11) && bp_jump) begin
65                 pht_state[write_inst_pc[7: 2]] = 2'b11;
66             end
67             if((pht_state[write_inst_pc[7: 2]] == 2'b11) && !bp_jump) begin
68                 pht_state[write_inst_pc[7: 2]] = 2'b10;
69             end
70             if((pht_state[write_inst_pc[7: 2]] == 2'b10) && bp_jump) begin
71                 pht_state[write_inst_pc[7: 2]] = 2'b11;
72             end
73             if((pht_state[write_inst_pc[7: 2]] == 2'b10) && !bp_jump) begin

```



```

74         pht_state[write_inst_pc[7: 2]] = 2'b01;
75     end
76     if((pht_state[write_inst_pc[7: 2]] == 2'b01) && bp_jump) begin
77         pht_state[write_inst_pc[7: 2]] = 2'b10;
78     end
79     if((pht_state[write_inst_pc[7: 2]] == 2'b01) && !bp_jump) begin
80         pht_state[write_inst_pc[7: 2]] = 2'b00;
81     end
82     if((pht_state[write_inst_pc[7: 2]] == 2'b00) && bp_jump) begin
83         pht_state[write_inst_pc[7: 2]] = 2'b01;
84     end
85     if((pht_state[write_inst_pc[7: 2]] == 2'b00) && !bp_jump) begin
86         pht_state[write_inst_pc[7: 2]] = 2'b00;
87     end
88
89     if(bp_jump) begin
90         btb_valid[write_inst_pc[7: 2]]    <= 1'b1;
91         btb_pc[write_inst_pc[7: 2]]      <= write_inst_pc;
92         btb_jump_addr[write_inst_pc[7: 2]] <= write_inst_jump_addr;
93
94     end
95 end
96
97
98 always@ (*) begin
99     if(!rst_n) begin
100         if_id_rstn    <= 1'b0;
101         id_exe_rstn   <= 1'b0;
102         exe_mem_rstn  <= 1'b0;
103     end
104     else begin
105         if(pc_sel_choose && exe_pc_sel && (write_inst_jump_addr != (read_pc
- 12))) begin
106             if_id_rstn    = 1'b0;
107             id_exe_rstn   = 1'b0;
108             exe_mem_rstn  = 1'b0;
109         end
110         else begin
111             if_id_rstn    = 1'b1;
112             id_exe_rstn   = 1'b1;
113             exe_mem_rstn  = 1'b1;
114         end
115     end
116 end
117
118 mux1bit mux_pc_sel(

```

```
119         .input_data1(exe_pc_sel),
120         .input_data2(bp_pc_sel),
121         .sel(pc_sel_choose),
122
123         .output_data(pc_sel)
124     );
125
126     mux32 mux_jump_addr(
127         .input_data1(write_inst_jump_addr),
128         .input_data2(btb_jump),
129         .sel(pc_sel_choose),
130
131         .output_data(jump_addr)
132     );
133
134     add u_add(
135         .index1(read_inst_pc),
136         .index2(32'h00000004),
137
138         .result(read_pc)
139     );
140
141 endmodule
```